

第八章 可编程逻辑器件 (PLD, Programmable Logic Device)

8.1 概述

一、PLD的基本特点:

1. 数字集成电路从功能上有分为 通用型、专用型两大类



2. PLD的特点: 是一种按通用器件来生产, 但逻辑功能是由用户通过对器件编程来设定的

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

二、PLD的发展和分类

PROM是最早的PLD


1. FPLA 现场可编程逻辑阵列
2. PAL可编程逻辑阵列
3. GAL 通用阵列逻辑
4. EPLD 可擦除的可编程逻辑器件
5. CPLD 复杂的可编程逻辑器件
6. FPGA 现场可编程门阵列

Field Programmable Logic
Array General Erase Complex Device

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

三、LSI中用的逻辑图符号

 


wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

8.2 FPLA


组合电路和时序电路结构的通用形式

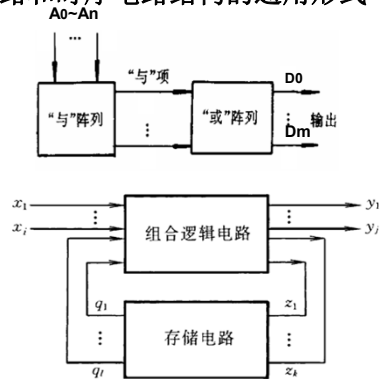

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

8.2 FPLA

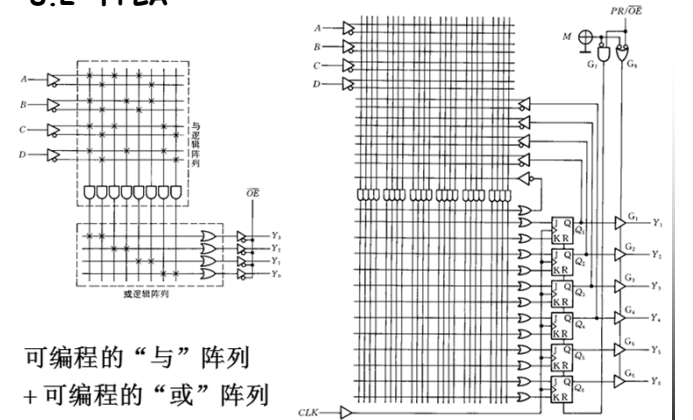

可编程的“与”阵列
+ 可编程的“或”阵列

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学


8.3 PAL (Programmable Array Logic)

一、基本结构形式

可编程“与”阵列 + 固定“或”阵列 + 输出电路
最简单的形式为：


二、编程单元

出厂时，
所有的交叉点均有熔丝

 

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

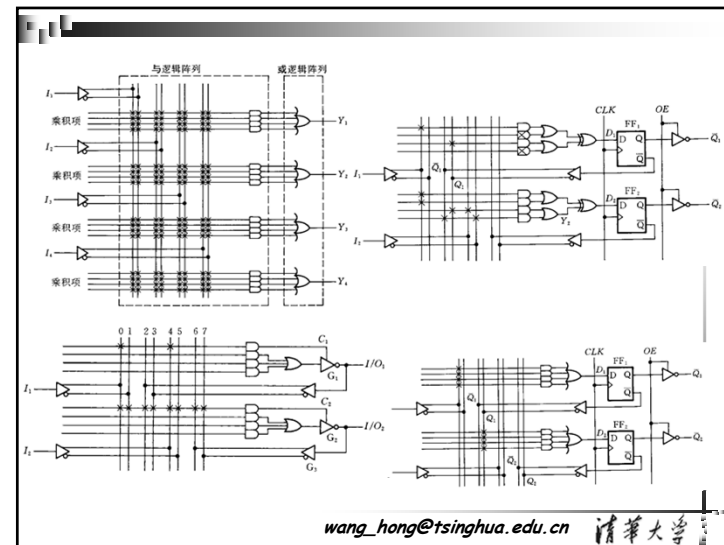


wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

8.4 GAL (Generic Array Logic)

一、电路结构形式

可编程“与”阵列 + 固定“或”阵列 + 可编程输出电路

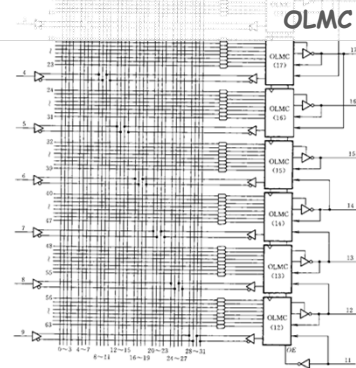

GAL16V8


wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

二、编程单元

采用E²CMOS 可改写

三、OLMC

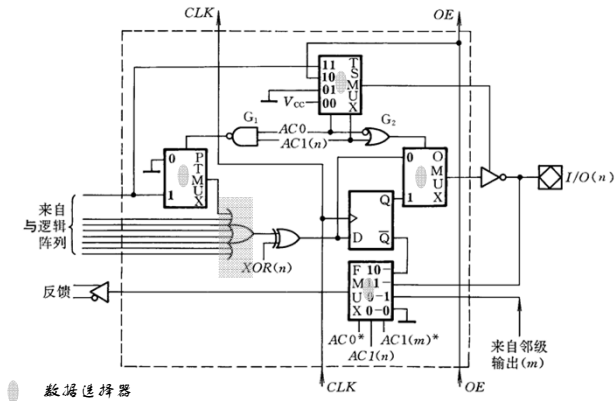

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

8.5 EPLD


一、结构特点

相当于

“与-或”阵列 (PAL) + OLMC

二、采用EPROM工艺

集成度提高

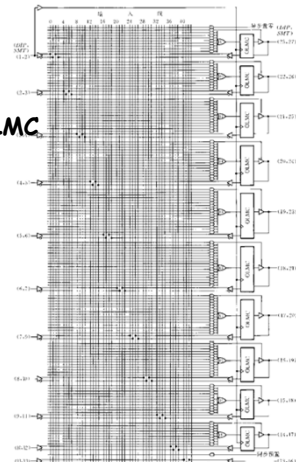


wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

8.6 CPLD





结构

 


ispLSI1032

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

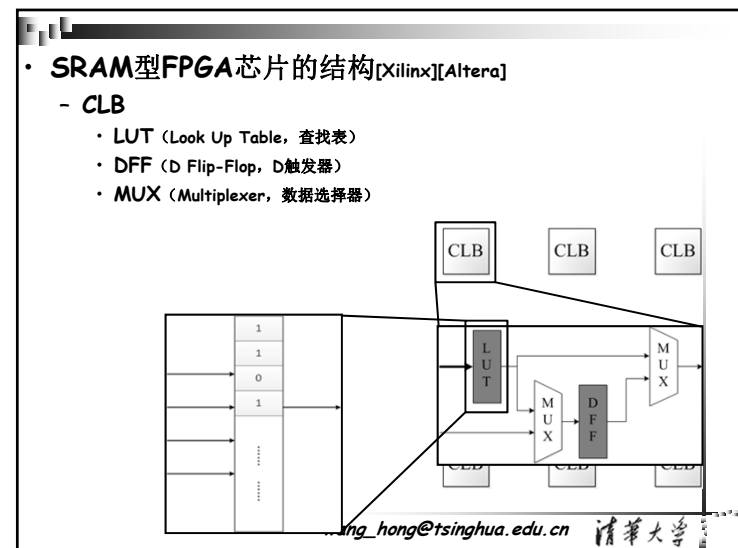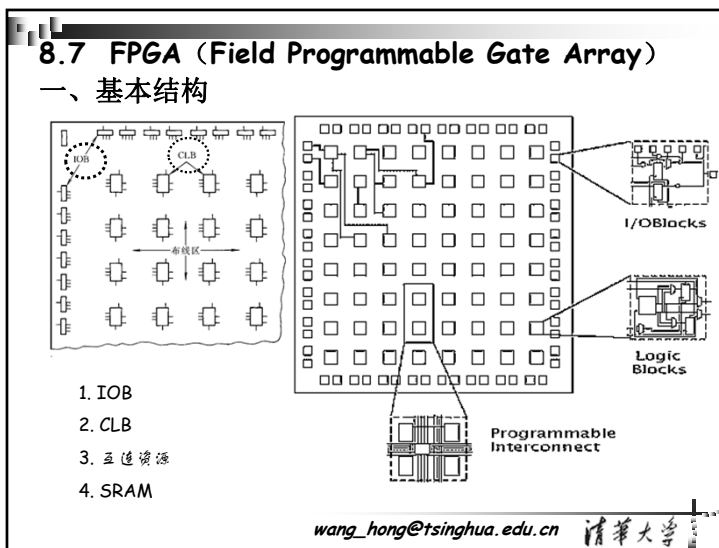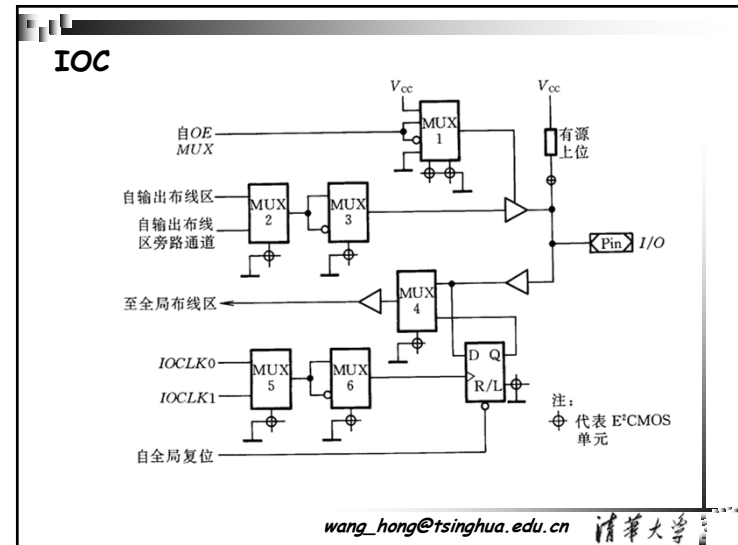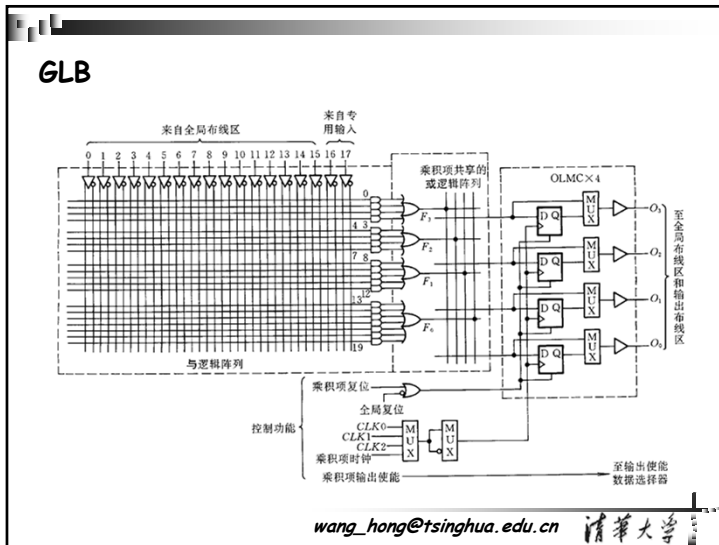


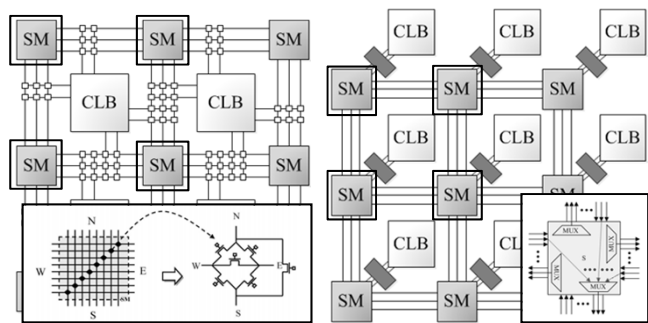- 全局布线资源: **SM** (Switch Matrix, 开关矩阵) 阵列




wang_hong@tsinghua.edu.cn 清华大学

- 局部布线资源

 


wang_hong@tsinghua.edu.cn 清华大学

分布式
每一位触发器控制一个编程点

 

wang_hong@tsinghua.edu.cn 清华大学

 



1. 数据可先放在EPROM或PC机中
2. 通电后, 自行启动FPGA内部的一个时序控制逻辑电路, 将在EPROM中存放的数据读入FPGA的SRAM中
3. “装载”结束后, 进入编程设定的工作状态

!! 每次停电后, SRAM中数据消失
下次工作仍需重新装载

wang_hong@tsinghua.edu.cn 清华大学

8.8 可编程的数字开关

ispGDS22的
结构框图

  

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

8.9 PLD的使用

以上各种PLD均需编程操作，使用相应的开发系统

一、开发系统

1. 硬件：计算机 + 编程器
2. 软件：开发环境（软件平台）-----EDA

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学


二、步骤

- 抽象
- 选定PLD
- 选定开发系统
- 编写源程序（或输入文件）
- 调试，运行仿真，产生下载文件
- 下载
- 测试

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

Design Methodology

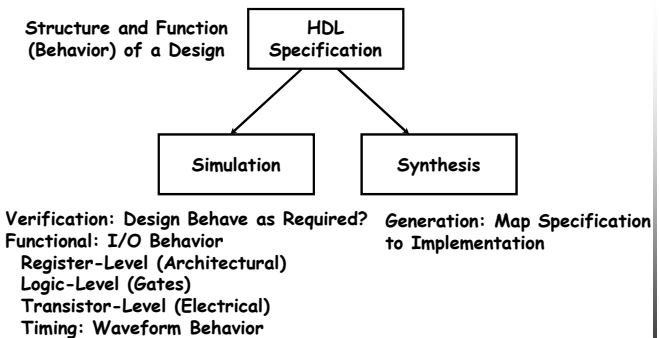

wang_hong@tsinghua.edu.cn

清华大学

Key Problem (Both Verilog AND VHDL)

- Original use as *modeling* and *simulation* tools
- Goal was to let designers *simulate* circuits
 - Synthesis came later
- Semantics defined in terms of discrete-event simulation, *not* hardware
- Leads to peculiar behavior, particularly concerning latches
 - Latches don't necessarily appear when you think they should ("reg" declaration doesn't necessarily mean a latch)
 - Latches appear when you aren't expecting them (when Verilog decides there is undefined state)
- US Patent 6,725,187: "Compiling Verilog into Timed Finite State Machines"
- Key lesson: be careful!

wang_hong@tsinghua.edu.cn

